



# Ambientação e variáveis lógicas

Protocolo 5 Sistemas Digitais

## Conteúdo

Objetivos .....	3
Experiência 1: Teste das tensões de entrada e saída para as portas lógicas TTL .....	4
Material a utilizar: .....	4
Montagem: .....	4
Tabela Entrada/Saída: .....	5
Experiência 2: Teste das tensões de entrada e saída para as portas lógicas CMOS .....	6
Material utilizar: .....	6
Montagem: .....	6
Tabela Entrada/Saída: .....	7
Problemas Encontrados .....	8
Conclusão .....	8

## Objetivos

A realização do presente trabalho laboratorial tem os seguintes objetivos:

- Identificar os valores característicos para as tensões de entrada e saídas das portas lógicas das famílias de circuitos integrados TTL e CMOS;
- Obter conhecimento prático nos seguintes domínios: medida de valores de tensões de entrada e saídas de circuitos integrados; interligação de componentes de ambas as famílias de circuitos integrados; familiarização com a montagem de circuitos lógicos;
- Identificar os níveis lógicos através da medição e análise dos valores das tensões presentes nos pontos indicados dos circuitos experimentais;
- Construir e interpretar gráficos e tabelas descritivas do comportamento de circuitos digitais SSI.

## Experiência 1: Teste das tensões de entrada e saída para as portas lógicas TTL

A primeira experiência serve para verificar os valores das tensões de entrada e saída que uma porta lógica TTL reconhece com sendo de um determinado nível lógico, utiliza-se um potenciômetro para ajustar os valores das tensões limites permitidas (especificadas nas datasheets dos CIs) como níveis lógicos de entrada. Assim, para cada valor de tensão que se ajusta à entrada da porta lógica, mede-se a tensão de saída correspondente. Finalmente, compara-se o valor obtido com o valor do mesmo parâmetro que é fornecido pelo fabricante na datasheet.

### Material a utilizar:

- Uma placa de ensaio;
- Uma fonte de alimentação DC ajustável para +5 V;
- Um multímetro analógico ou digital;
- Um alicate de corte pequeno;
- Um CI 7404 e um CI 4069;
- Fios rígidos unifilares de 0,5 mm de diâmetro.

### Montagem:

 


Tabela Entrada/Saída:

Protocolo 5/ 3.2

8.

Entrada	Saída
0 ✓	4,32 V
0,8 ✓	3,74 V
2 ✓	0,16 V
5 V	0,16 V

## Experiência 2: Teste das tensões de entrada e saída para as portas lógicas CMOS

A segunda experiência serve para verificar os valores das tensões de entrada e saída que uma porta lógica CMOS reconhece com sendo de um determinado nível lógico, utiliza-se novamente um potenciômetro para ajustar os valores das tensões limites permitidas (especificadas nas datasheets dos CIs) como níveis lógicos de entrada. Assim, para cada valor de tensão que se ajusta à entrada da porta lógica, mede-se a tensão de saída correspondente. Finalmente, compara-se o valor obtido com o valor do mesmo parâmetro que é fornecido pelo fabricante na datasheet.

### Material utilizar:

- Uma placa de ensaio;
- Uma fonte de alimentação DC ajustável para +5 V;
- Um multímetro analógico ou digital;
- Um alicate de corte pequeno;
- Um potenciômetro de 1 K  $\Omega$ ;
- Um CI 7404 e um CI 4069;
- Fios rígidos unifilares de 0,5 mm de diâmetro.

### Montagem:

 




Tabela Entrada/Saída:

3.3

Entrada	Saída
0 V	19,09 V
2 V	9,83 V
8 V	0,07 V
10 V	0,03 V

## Problemas Encontrados

- Uso, pela primeira vez, do potenciómetro;
- Falta da existência de alguns materiais (falta do LED / chip).

## Conclusão

Este protocolo permitiu com que ficássemos a saber como fazer ligações incluindo um potenciómetro. Também ajudou a perceber os valores de entrada / saída e como estes vão variando dependendo dos valores de tensão (V).